



Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF

Curso: Engenharia da Computação

Disciplina: Laboratório de Eletrônica Digital I

Professor: Leonardo Barreto Campos

Aluno: _____

Valor: 5,00

Data: 17/05/08

Relatório 08

Parte I – Revisão Bibliográfica

Parte II – Experimento

Projete um circuito subtrator que recebe da porta paralela do computador dois números binários $x_3x_2x_1x_0$ e $y_3y_2y_1y_0$ e envia para o endereço 379h da porta paralela um número binário de saída $z_4z_3z_2z_1z_0$ que é igual à subtração aritmética dos dois números.

OBS: x_0 , y_0 e z_0 são os bits menos significativos

Parte III – Código Fonte