



Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF

Curso: Engenharia da Computação

Disciplina: Laboratório de Eletrônica Digital I

Professor: Leonardo Barreto Campos

Valor: 1,00

Aluno: _____

Data: 25/11/08

Pré-Relatório / Relatório 09

Parte I – Revisão Bibliográfica

Apenas para o Relatório Final

Parte II – Experimentos Práticos

1. Projete um contador síncrono usando Flip Flops J-K que tenham a seguinte sequência: 000, 010, 101, 110 e repete. Os estados indesejáveis (não usados) 001, 011, 100 e 111 devem ser considerados como estados de irrelevância.
2. Projete um registrador de deslocamento circular de 3 bits.
3. Projete um contador binário decrescente de módulo 12, síncrono, auto-reciclável, com Flip Flops tipo D. Use os estados de 0000 a 1011 no contador.
4. Projete um circuito para transferência paralela de dados de três bits

Parte III – Aplicabilidade

Apenas para o Relatório Final