

---

# Caminho de Dados e Controle

---

---

# Sumário

- Introdução;
- Convenções Lógicas de Projeto;
- Construindo um Caminho de Dados;
- O Controle da ULA;
- Projeto da Unidade de Controle Principal;
- Operação do Caminho de Dados;
  - Operação do Caminho de Dados - Tipo R
  - Operação do Caminho de Dados - Load
  - Operação do Caminho de Dados - beq

---

# Sumário


- Uma Implementação Multiciclo;
- Etapas de Execução
- Bibliografia.

# Introdução

- Até o momento, analisamos as **instruções MIPS básicas**:
  - Aritméticas (add, sub);
  - Lógicas (or, slt);
  - De Referência à memória (lw, sw);
  - De desvio (beq, j, jr).
- Para cada instrução, **duas etapas são idênticas**:
  - Enviar o contador de Programa (PC) à memória que contém o código e buscar a instrução dessa memória;
  - Ler um ou mais registradores, usando campos da instrução.

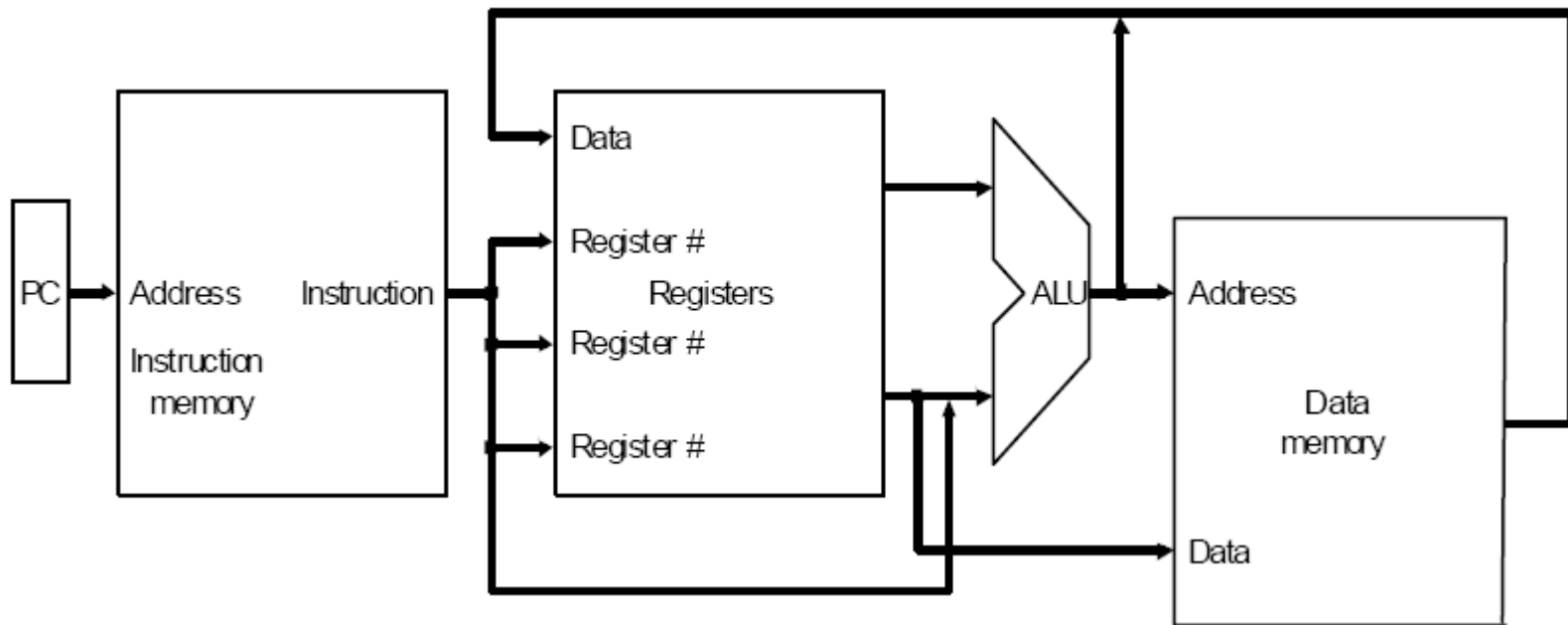
# Introdução

- Após essas duas etapas, as ações necessárias para completar a instrução dependem da classe de instrução:


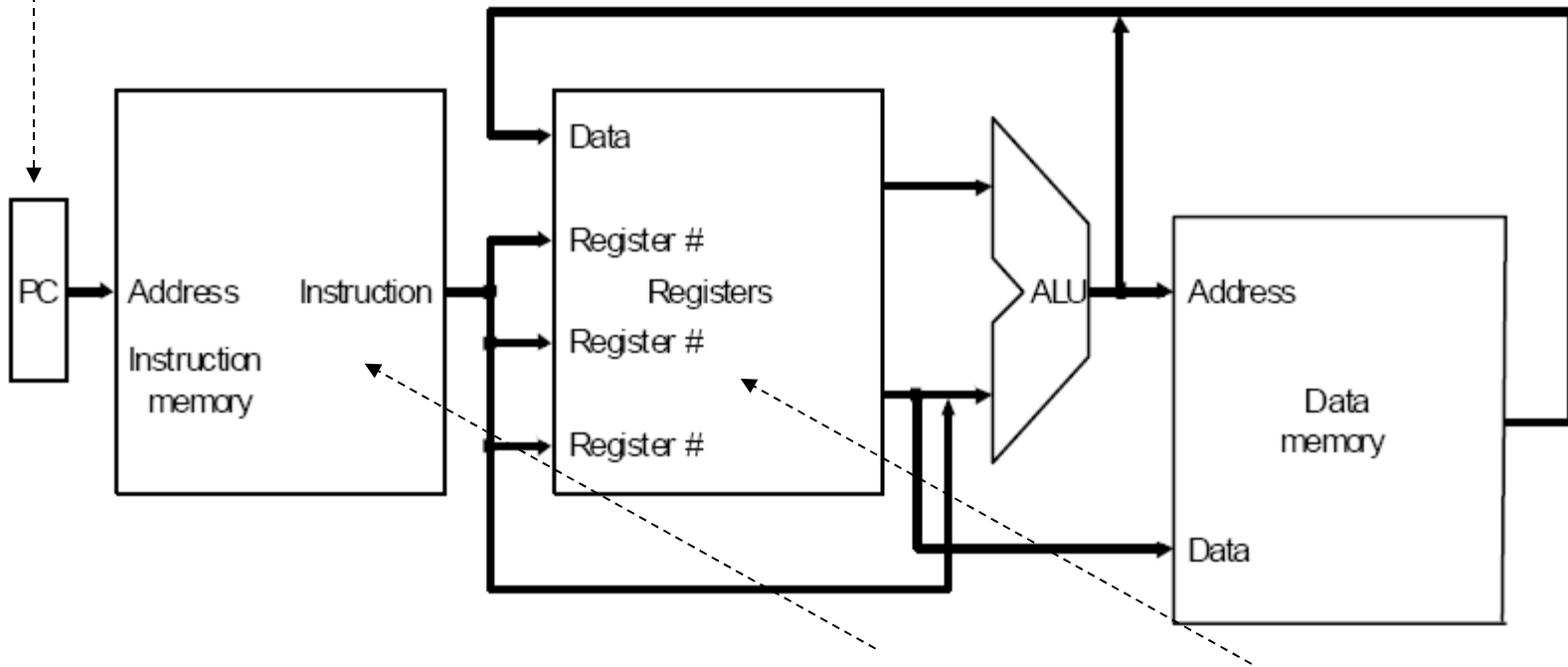
# Introdução


Usado para fornecer o endereço de instrução para a memória de instruções



Depois que a instrução é buscada, os registradores usados como operandos pela instrução são especificados com campos dessa instrução
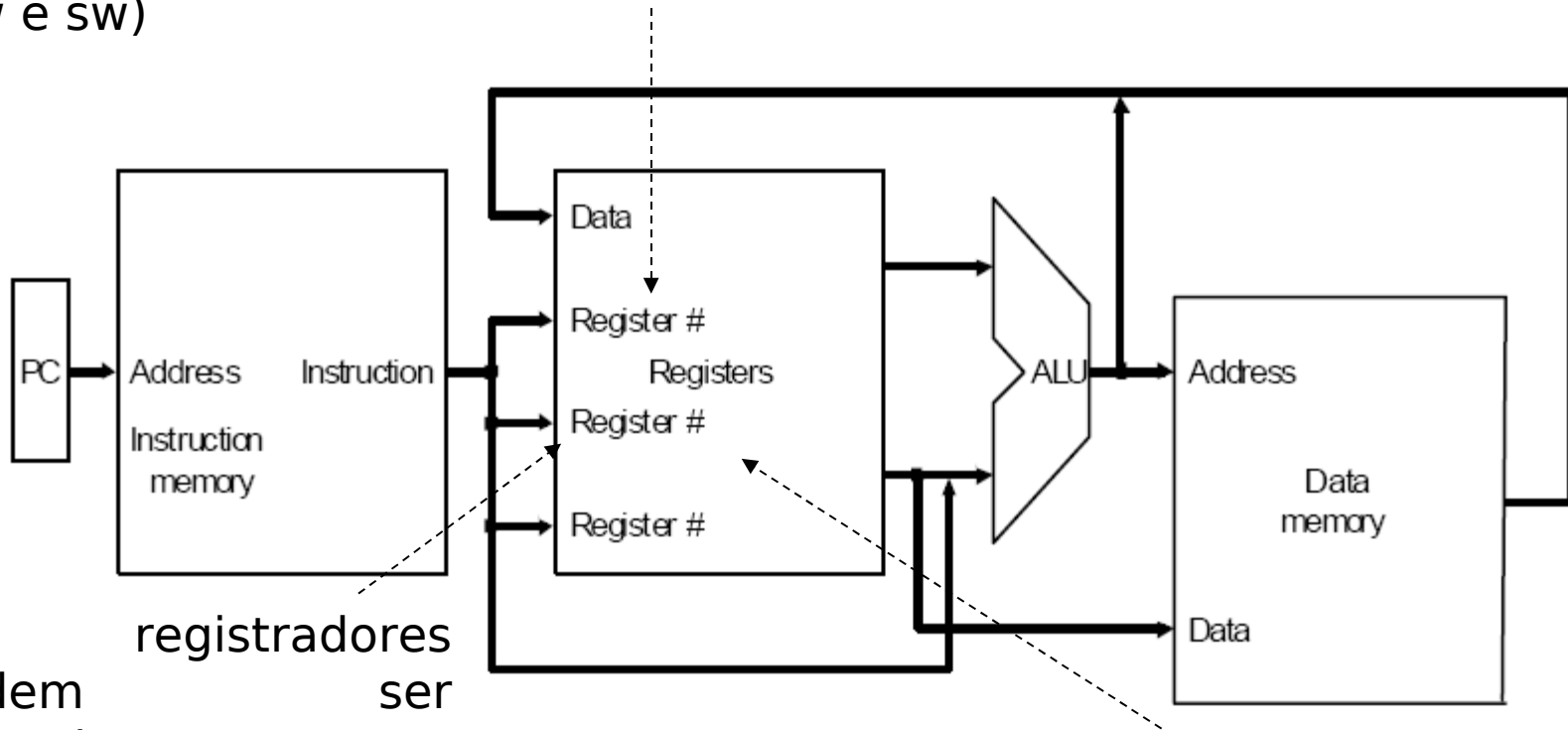
# Introdução

Os registradores, por sua vez, podem ser operadores para calcular endereço (lw e sw)



Os registradores podem ser operadores para calcular um resultado aritmético (lógica e aritmética)

Os registradores podem ser operadores para calcular uma comparação (desvio)

# Introdução

- Considerações:
  - Se a instrução for uma **instrução lógica ou aritmética**, o resultado da ULA precisa ser escrito em um registrador.
  - Se a operação for um **load ou store**, o resultado da ULA é usado como um endereço para armazenar o valor de um registrador ou ler um valor da memória para um registrador. O resultado da ULA ou memória é escrito de volta no banco de registradores;
  - **Os desvio** exigem o uso da saída da ULA para determinar o próximo endereço de instrução, que vem da ULA ou de um somador que incrementa PC atual em 4;




# Convenções Lógicas de Projeto

- Antes de discutir o projeto de uma máquina MIPS, vejamos a **implementação lógica dessa máquina** e como ela será **sincronizada(clock)**;
- As unidades funcionais na implementação MIPS consistem em **dois tipos diferentes de elementos lógicos**:
  - Combinacionais: saídas dependem apenas das entradas atuais (Portas Lógicas);
  - De Estado: que contém estado se tiver algum armazenamento interno (Flip-Flop);


 
# Convenções Lógicas de Projeto

- Em relação ao clock, deve-se definir quando os sinais podem ser lidos e quando podem ser escritos;
  - Evita leituras e escritas simultâneas;


  
# Convenções Lógicas de Projeto

- Ao usarmos uma “trava” os dados serão coordenados pelo clock, vejamos o exemplo com o flip-flop a seguir:



- O valor a ser armazenado (D)
- O sinal do relógio (C) indicando leitura ou escrita
- O valor do estado interno (Q) eo seu complemento ( $\bar{Q}$ )


# Convenções Lógicas de Projeto

- Como apenas os elementos de estado podem armazenar valores de dados:
  - qualquer coleção de lógica combinatória precisa ter duas entradas vindo de um conjunto de elementos de estados e
  - suas saídas escritas em um conjunto de elementos de estados.



 
# Construindo um Caminho de Dados

- Para iniciar um projeto de caminho de dados examinemos os principais componentes necessários para executar cada classe de instrução MIPS:



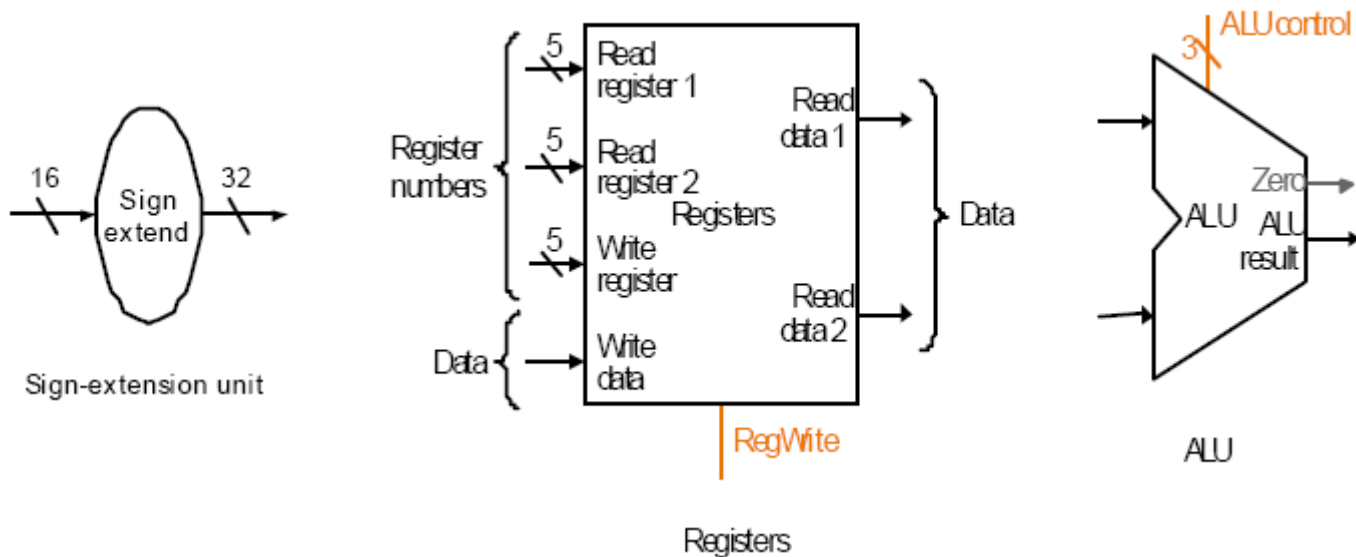
# Construindo um Caminho de Dados

- Para iniciar um projeto de caminho de dados examinemos os principais componentes necessários para executar cada classe de instrução MIPS:



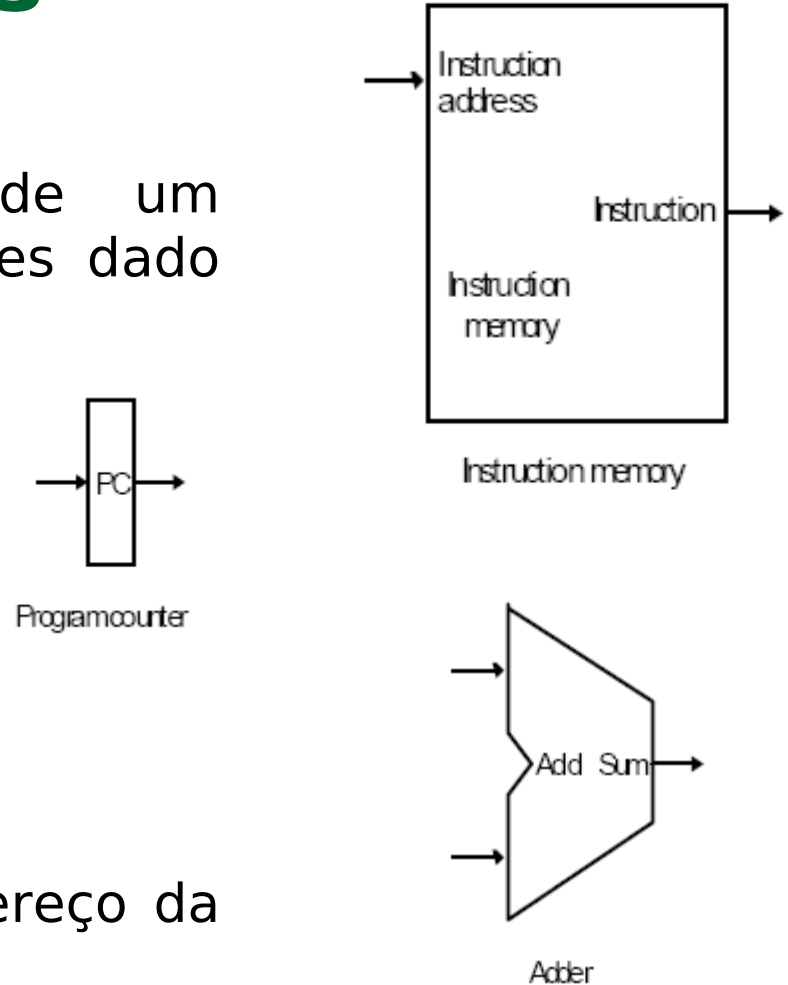
# Construindo um Caminho de Dados

- Memória de Instruções:
  - Armazena as instruções de um programa e fornece instruções dado um endereço;
- Contador de Programa(PC):
  - Usado para conter o endereço da instrução atual;
- Somador:
  - Incrementa o PC para o endereço da próxima instrução;


 
# Construindo um Caminho de Dados

- Considerações:
  - Para executar qualquer instrução, precisamos começar buscando a instrução na memória de instruções;
  - Para preparar para executar a próxima instrução, também temos de incrementar o contador de programa (4 bytes);






# Construindo um Caminho de Dados
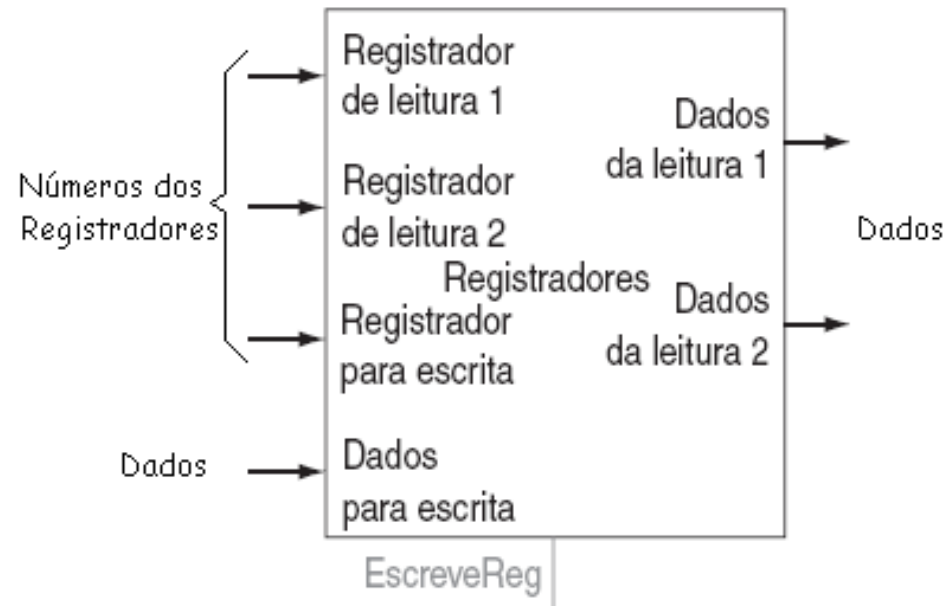
## ■ Banco de Registradores:


- Elemento de estado que consiste em um grupo de registradores que podem ser lidos e escritos fornecendo um número de registro a ser acessado;



- O banco de registradores contém o estado dos registradores da máquina, que será passado para a ULA ;

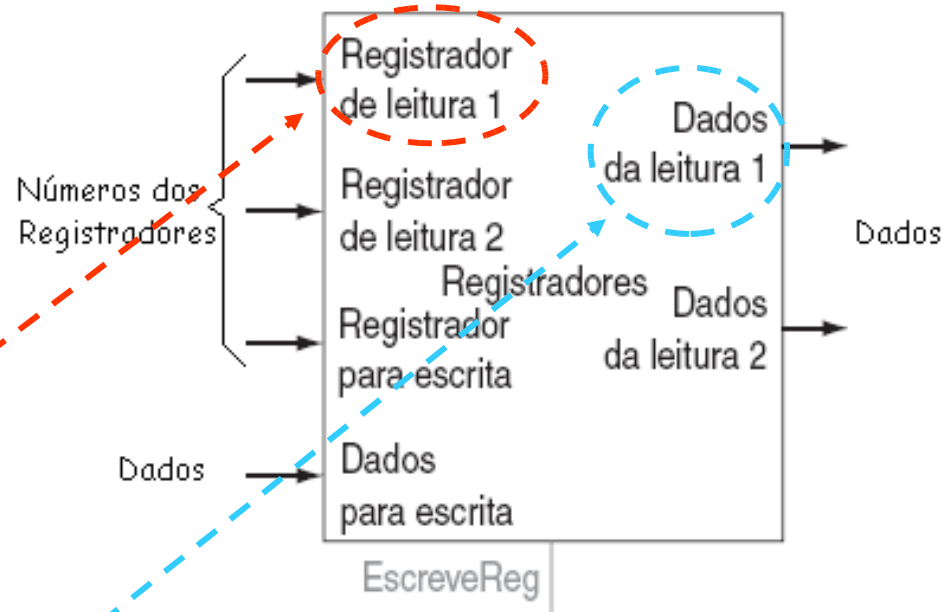
# Construindo um Caminho de Dados

- Considerando uma instrução do tipo R:
  - Precisamos ler duas palavras de dados do banco de registradores e escrever uma palavra de dados no banco de registradores;
  - Para ler cada palavra de dados precisamos de uma entrada no banco de registradores que especifique o número do registrador a ser lido
  - e uma saída que conduzirá o valor lido dos registradores;



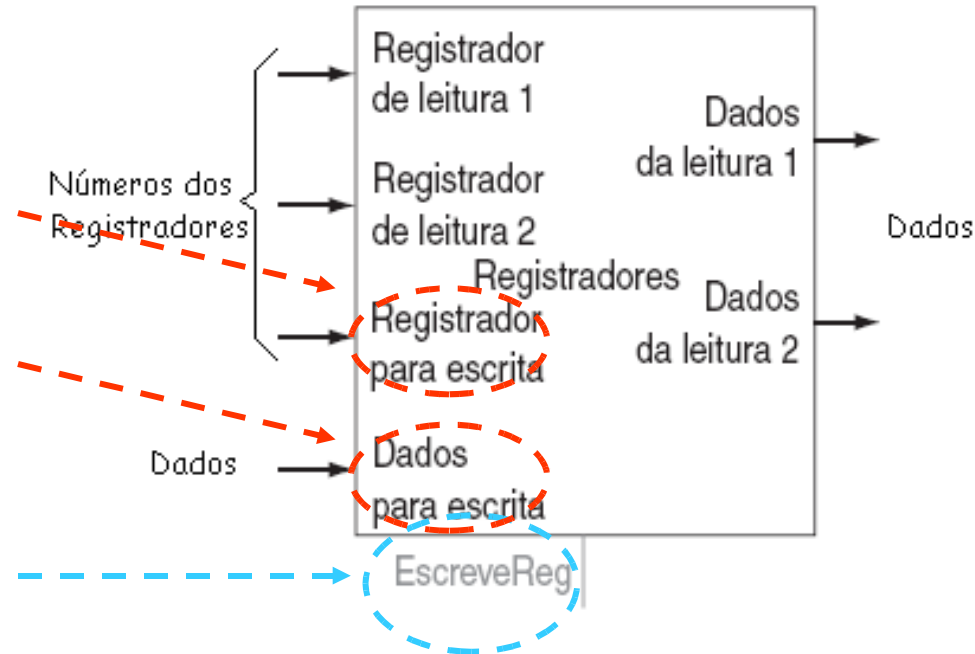
# Construindo um Caminho de Dados

- Considerando uma instrução do tipo R:
  - Para escrever uma palavra de dados, precisamos de duas entradas:
    - Uma para especificar o número do registrador a ser escrito
    - e uma para fornecer os dados a serem escritos no registrador;
  - As escritas, no entanto, são controladas pelo sinal de controle de escrita, que precisa ser ativo na transmissão do clock;



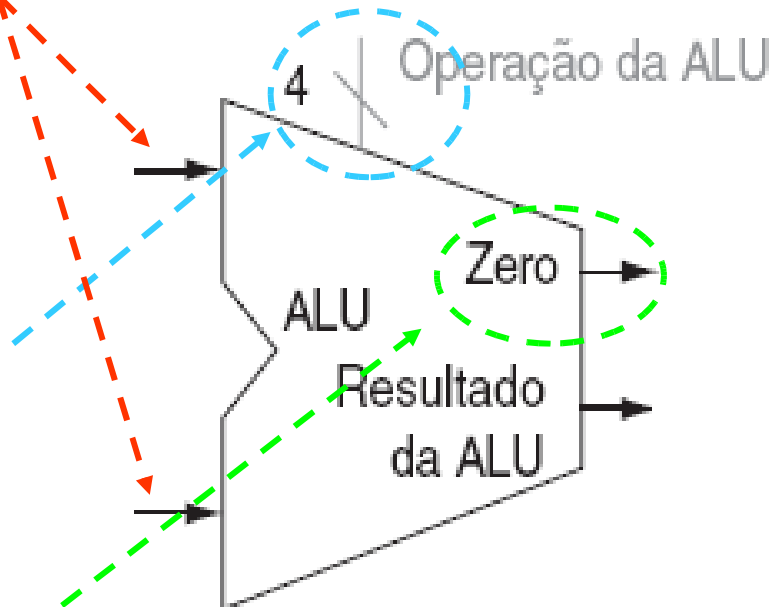
# Construindo um Caminho de Dados

- ULA:
  - Usa duas entradas de 32 bits e produz um resultado de 32 bits, bem como um sinal de 1 bit se o resultado for 0;
  - A ULA possui um sinal de controle de quatro bits;
  - e possui ainda uma saída de detecção de Zero para implementar desvios;



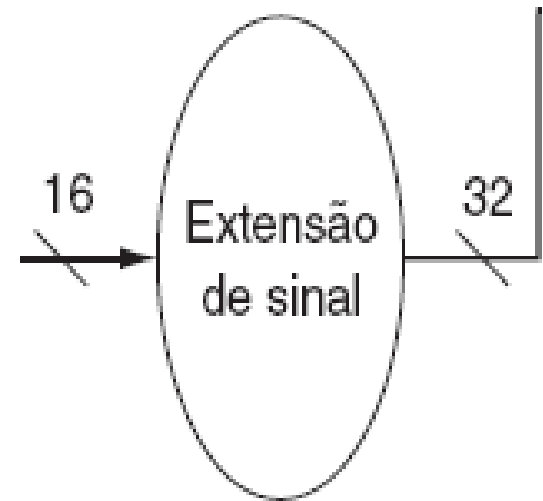
# Construindo um Caminho de Dados

- Extensão de Sinal:
  - Considerando uma instrução do load word e store word:
  - São instruções que necessitam calcular um endereço de memória somado ao registrador base;
  - Como o campo reservado para offset (deslocamento) nessas instruções são de 16 bits precisaremos de uma unidade para estender o sinal para 32 bits;



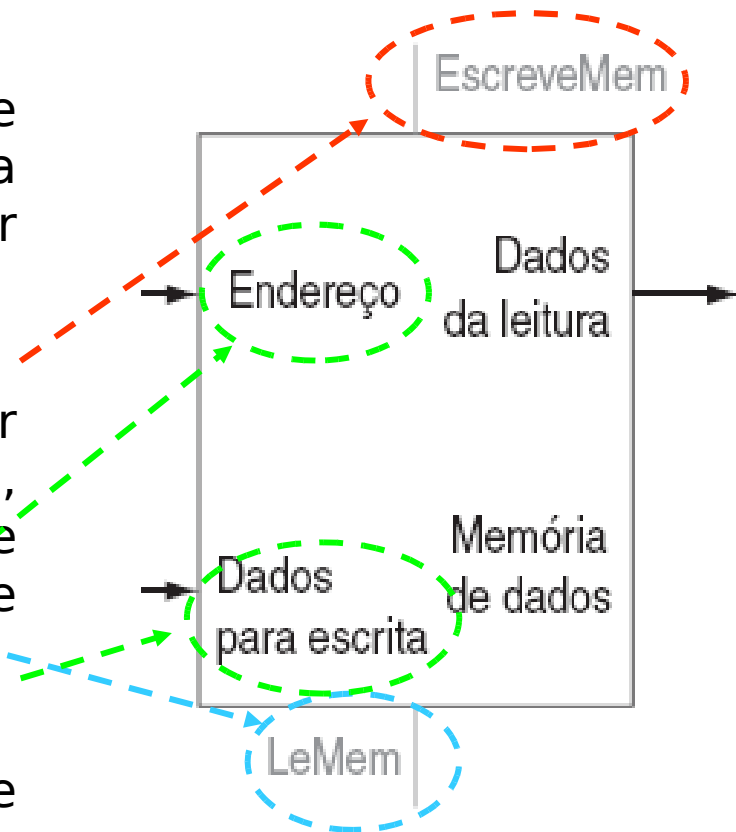
# Construindo um Caminho de Dados

- Memória de Dados:
  - Instruções load e store necessitam ainda de uma unidade de memória da qual ler ou escreve dados;
  - A memória de dados precisa ser escrita com instrução store, portanto, ela tem sinais de controle de leitura(load) e escrita;
  - Uma entrada de endereço e uma entrada para dados a serem escritos na memória;


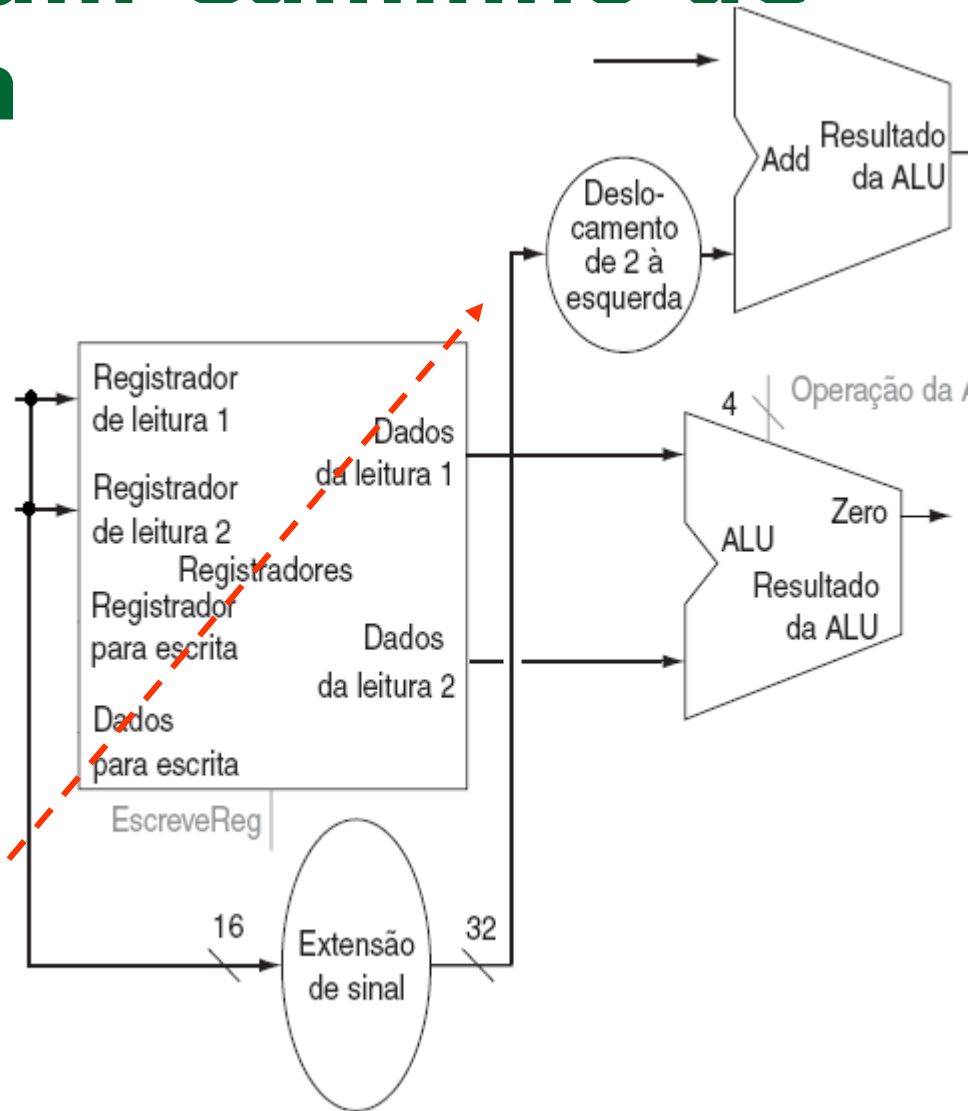
# Construindo um Caminho de Da

- Endereço de destino do desvio:
  - Uma operação beq possui três operandos (beq \$t1, \$t2, off\_set);
  - Como implementar essa solução?
  - Solução: somando o campo off\_set estendido ao sinal da instrução com o PC;



# Construindo um Caminho de Dados

- Existem dois detalhes na definição de instruções de desvio:
  - O conjunto de instruções especifica que a base para o cálculo de desvio é o endereço da instrução seguinte ao desvio
  - A arquitetura também diz que o campo offset(deslocamento) é deslocado 2 bits para a esquerda de modo que seja um offset de uma word; esse deslocamento aumenta a faixa efetiva do campo offset por um fator de quatro vezes;




# Construindo um Caminho de Dados

- Considerações do endereço de destino do desvio:
  - Além de calcular o endereço de destino do desvio, também precisamos saber se a próxima instrução é a instrução que segue seqüencialmente ou a instrução no endereço de destino do desvio;

```
beq $t1, $t2, off_set
```

- Quando a condição é verdadeira, o endereço de destino do desvio se torna o novo PC
- Quando a condição é falsa, o PC incrementado deve substituir o PC atual;

# Construindo um Caminho de

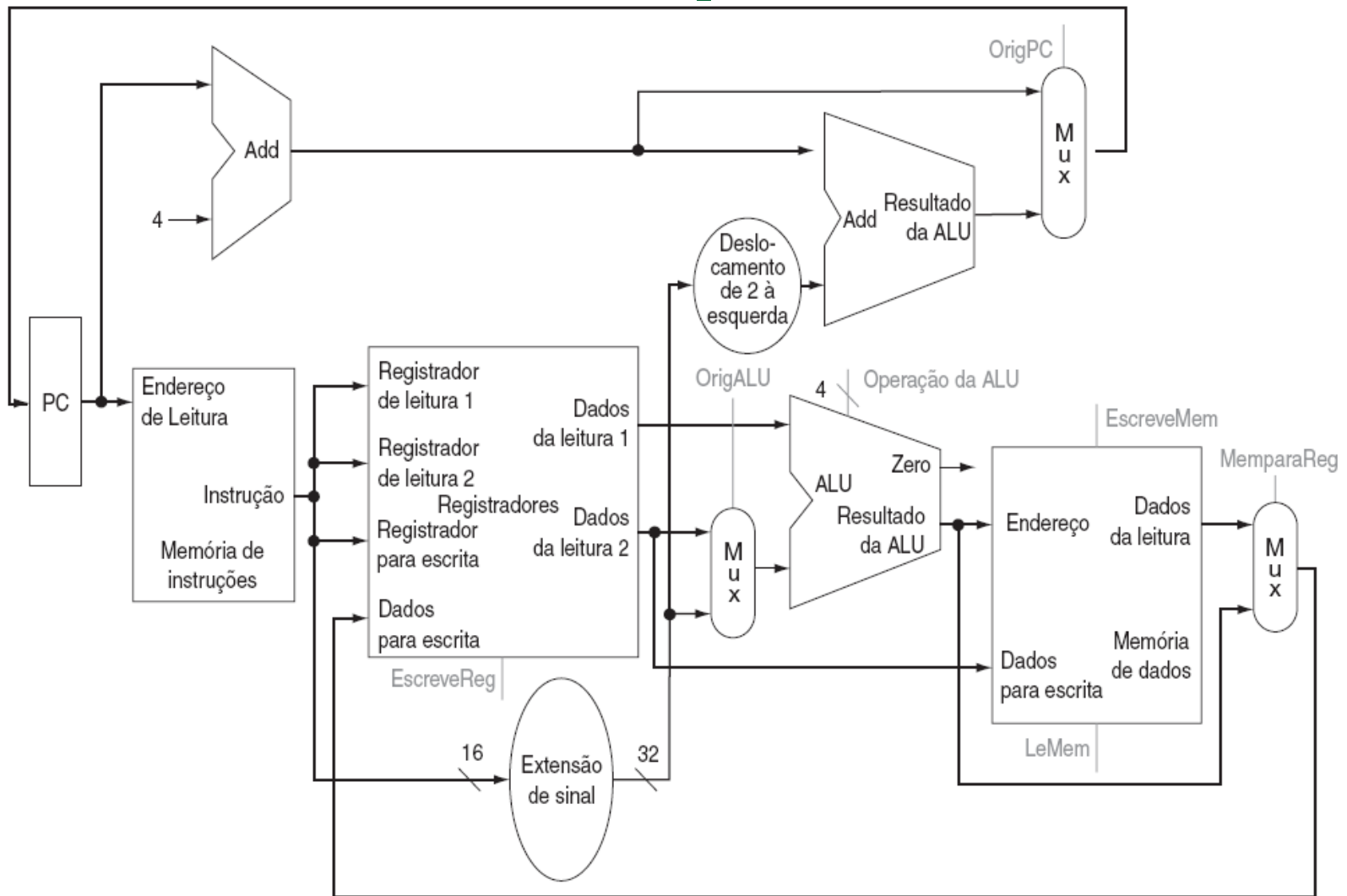

# O Controle da ULA

- Como vimos anteriormente, a ULA possui quatro entradas de controle.
- Esses bits não foram codificados, portanto apenas 6 das 16 combinações são usadas neste subconjunto.


0000	AND
0001	OR
0010	add
0110	subtract
0111	set-on-less-than
1100	NOR

# O Controle da ULA

- Considerações:
  - NOR é necessária para outras partes do conjunto de instruções MIPS;
  - Para lw e sw usamos a ULA para calcular o endereço de memória por adição.
  - Para instruções do tipo R, a ULA precisa realizar uma das cinco ações (AND, OR, add, subtract ou set on less than) dependendo do campo funct (função) de 6 bits;
  - Para branch equal, a ULA precisa realizar uma subtração;
 
# O Controle da ULA

- Podemos gerar a entrada do controle da ULA de 4 bits usando uma pequena unidade de controle:
  - Essa unidade de controle tem como entradas o campo funct da instrução e o campo control de 2 bits que **chamados de OpALU**.



- OpALU indica se a operação a ser realizada deve ser:
  - add(00) para loads e stores,
  - subtract (01) para beq ou
  - determinar pela operação de codificada no campo funct(10);

# O Controle da ULA

- Vejamos o quadro completo da relação OpALU de 2 bits e o código de função de 6 bits.

OpALU		Campo func.						Operação
OpALU1	OpALU0	F5	F4	F3	F2	F1	F0	
0	0	X	X	X	X	X	X	0010
X	1	X	X	X	X	X	X	0110
1	X	X	X	0	0	0	0	0010
1	X	X	X	0	0	1	0	0110
1	X	X	X	0	1	0	0	0000
1	X	X	X	0	1	0	1	0001
1	X	X	X	1	0	1	0	0111

- A unidade de controle gera os bits OpALU, que, então são usados como entrada para o controle da ULA que gera os sinais reais para controlar a ULA;

# Projeto da Unidade de Controle Principal

- Para continuar a construção o controle principal, é necessário considerar o formato das instruções:

R	op	rs	rt	rd	shamt	Funct
	6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits
I	op	rs	rt	Imm		
	6 bits	5 bits	5 bits	16 bits		
J	op	Target				
	6 bits	26 bits				

- O campo op, está sempre contido nos bits 31:26. Iremos nos referir a esse campo como Op[31:26];


# Projeto da Unidade de Controle Principal

- Continuação das considerações sobre o formato das instruções:
  - Os dois registradores a serem lidos nas instruções do tipo R, branch equal e store nas posições 25:21 e 20:16;
  - O registrador de base para a instrução de load e store está sempre nas posições de bit 25:21;
  - O offset de 16 bits para beq, load e store está sempre nas posições 15:0;


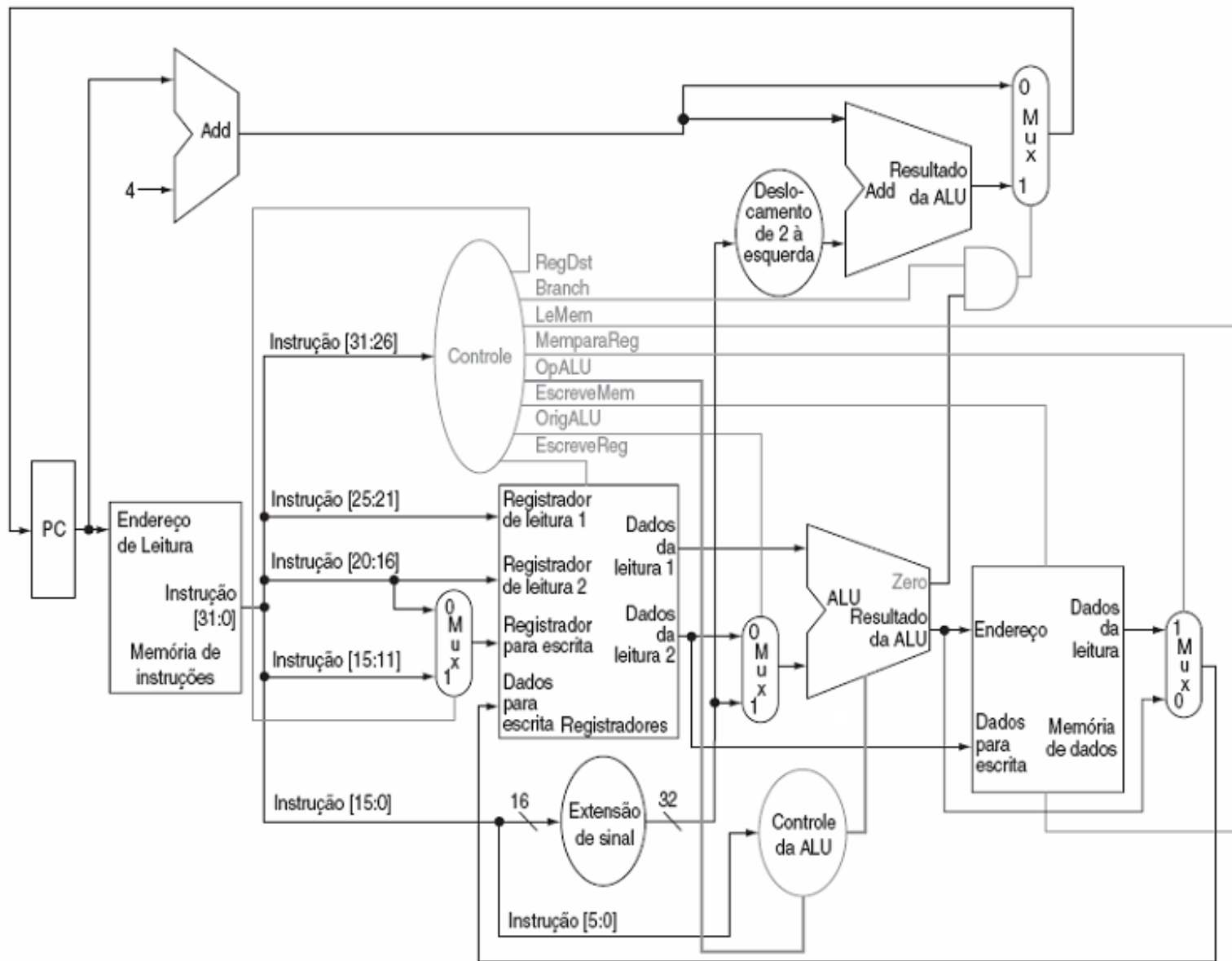
# Projeto da Unidade de Controle Principal

- Continuação das considerações sobre o formato das instruções:
  - O registrador de destino está em um de dois lugares:
    - Para load: ele está nas posições 20:16 (rt)
    - Tipo R: ele está nas posições 15:11 (rd).
  - Portanto, precisamos incluir um multiplexador para selecionar que campo da instrução será usado para indicar o número de registrador a ser escrito;



# Operação do Caminho de Dados


- Vejamos o fluxo das três classes de instrução (Tipo R, I e J) por meio do caminho de dados;
- É válido ressaltar que todas as operações ocorrem em 1 ciclo de clock.
- Dessa forma podemos pensar em quatro etapas para executar uma instrução do tipo R, vejamos:
- Tomemos a instrução a seguir:

add \$t1, \$t2, \$t3

# Operação do Caminho de Dados

- Operações ordenadas pelo fluxo da informação:
  - A instrução é buscada e o PC é incrementado;
  - Dois registradores.  $\$t2$  e  $\$t3$ , são lidos do banco de registradores e a unidade de controle principal calcula a definição das linhas de controle também durante essa etapa;
  - A ULA opera nos dados lidos do banco de registradores, usando o código de função (bits 5:0) para gerar a função da ULA;
  - O resultado da ULA é escrito no banco de registradores usando os bits 15:11 da instrução para selecionar o registrador destino;

# Operação do Caminho de Dados - Tipo R

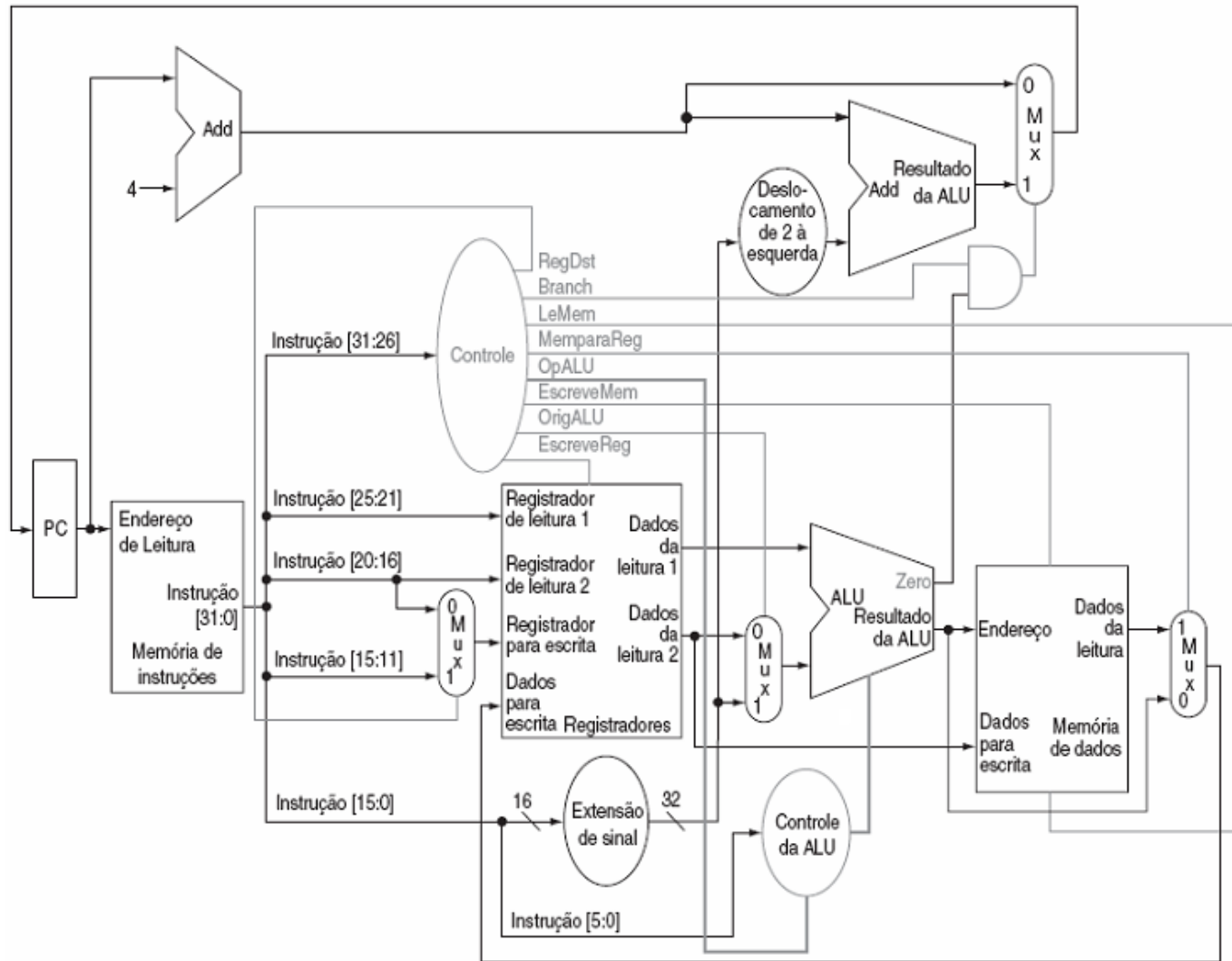

# Operação do Caminho de Dados

- Vejamos como ficaram as linhas de controle:

Instrução	RegDst	OrigALU	Mempara Reg	Escreve Reg	Le Mem	Escreve Mem	Branch	ALUOp1	ALUOp0
formato R	1	0	0	1	0	0	0	1	0


# Operação do Caminho de Dados

- Tomemos a instrução a seguir:

`lw $t1, offset($t2)`

- A instrução é buscada e o PC é incrementado;
- Um valor do registrador (`$t2`) é lido do banco de registradores;
- A ULA calcula a soma do valor lido do banco de registradores com os 16 bits menos significativos com sinal estendido da instrução `offset`;
- A soma da ULA é usada como o endereço para a memória de dados;
- Os dados da unidade de memória são escritos no banco de registradores, o registrador de destino é fornecido pelos bits 20:16 da instrução (`$t1`);

# Operação do Caminho de Dados - Load

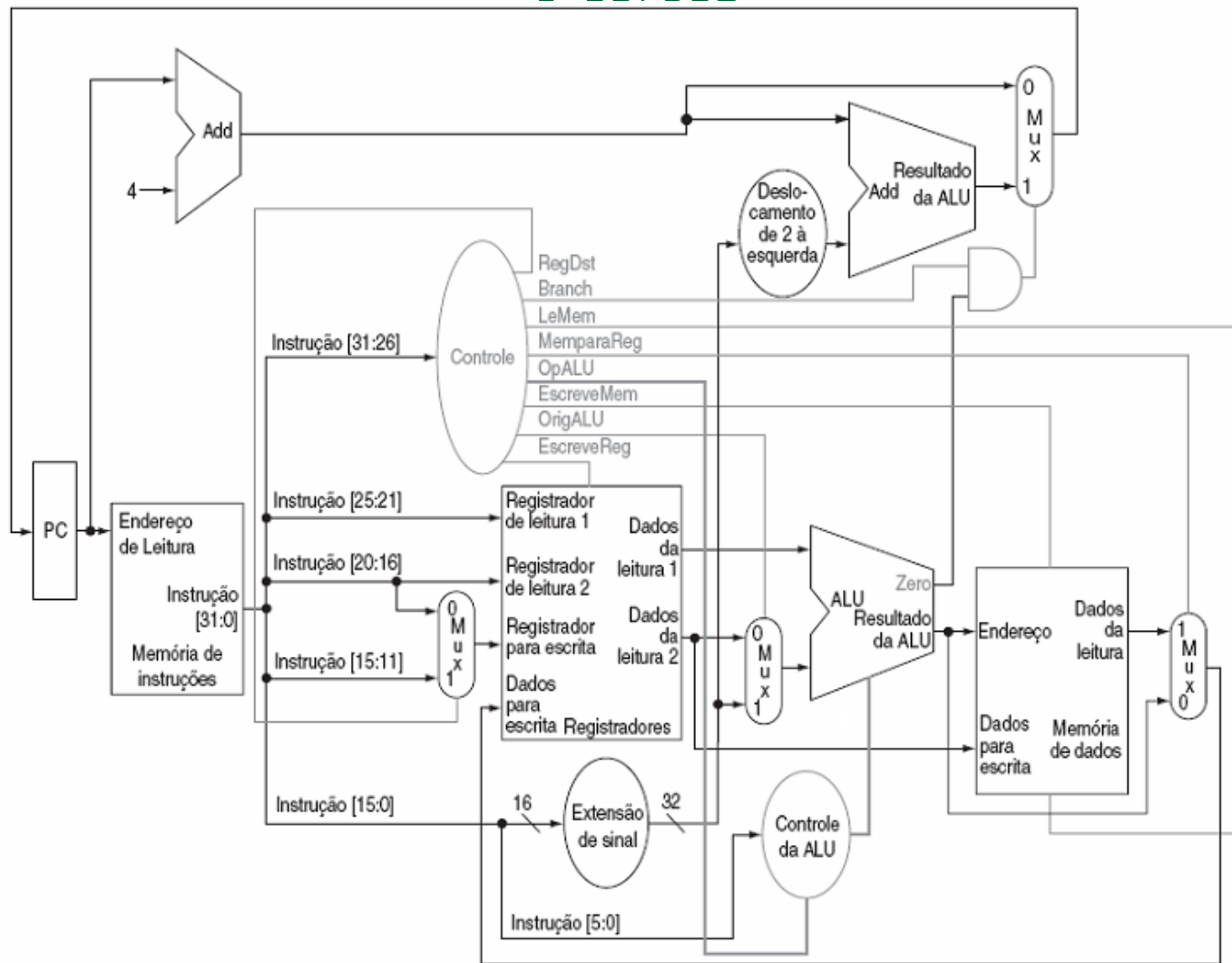



# Operação do Caminho de Dados

- Vejamos como ficaram as linhas de controle:

Instrução	RegDst	OrigALU	Mempara Reg	Escreve Reg	Le Mem	Escreve Mem	Branch	ALUOp1	ALUOp0
formato R	1	0	0	1	0	0	0	1	0
lw	0	1	1	1	1	0	0	0	0


# Operação do Caminho de Dados

- Tomemos a instrução a seguir:

`beq $t1,$t2, offset`

- A instrução é buscada e o PC é incrementado;
- Dois registradores, `$t1` e `$t2`, são lidos do banco de registradores;
- A ULA realiza uma subtração dos valores de dados lidos do banco de registradores. O valor de `PC + 4` é somado aos bits menos significativos com sinal estendido da instrução `offset` deslocados de dois para a esquerda; O resultado é o endereço de destino do desvio
- O resultado Zero da ULA é usado para decidir o resultado de que somador deve ser armazenado no PC;

# Operação do Caminho de Dados - hca

 

# Operação do Caminho de Dados

- Vejamos como ficaram as linhas de controle:

Instrução	RegDst	OrigALU	Mempara Reg	Escreve Reg	Le Mem	Escreve Mem	Branch	ALUOp1	ALUOp0
formato R	1	0	0	1	0	0	0	1	0
lw	0	1	1	1	1	0	0	0	0
sw	X	1	X	0	0	1	0	0	0
beq	X	0	X	0	0	0	1	0	1


# Exercício

- Qual seriam as linhas de controle para a instrução SW?

Instrução	RegDst	OrigALU	Mempara Reg	Escreve Reg	Le Mem	Escreve Mem	Branch	ALUOp1	ALUOp0
formato R	1	0	0	1	0	0	0	1	0
lw	0	1	1	1	1	0	0	0	0
sw	0	1	1	0	0	1	0	0	0

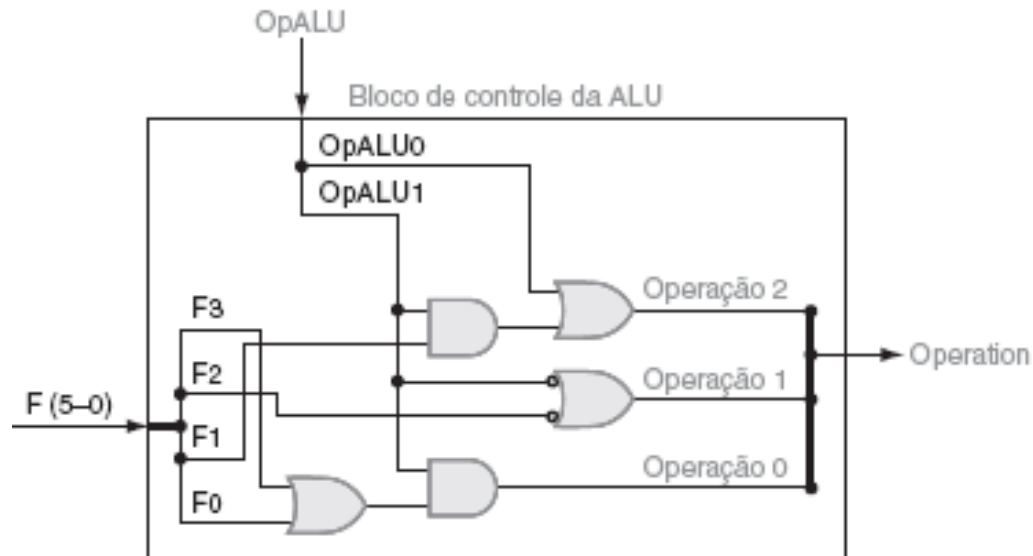
# Operação do Caminho de Dados

- Vejamos detalhes da lógica combinacional do controle da ALU:


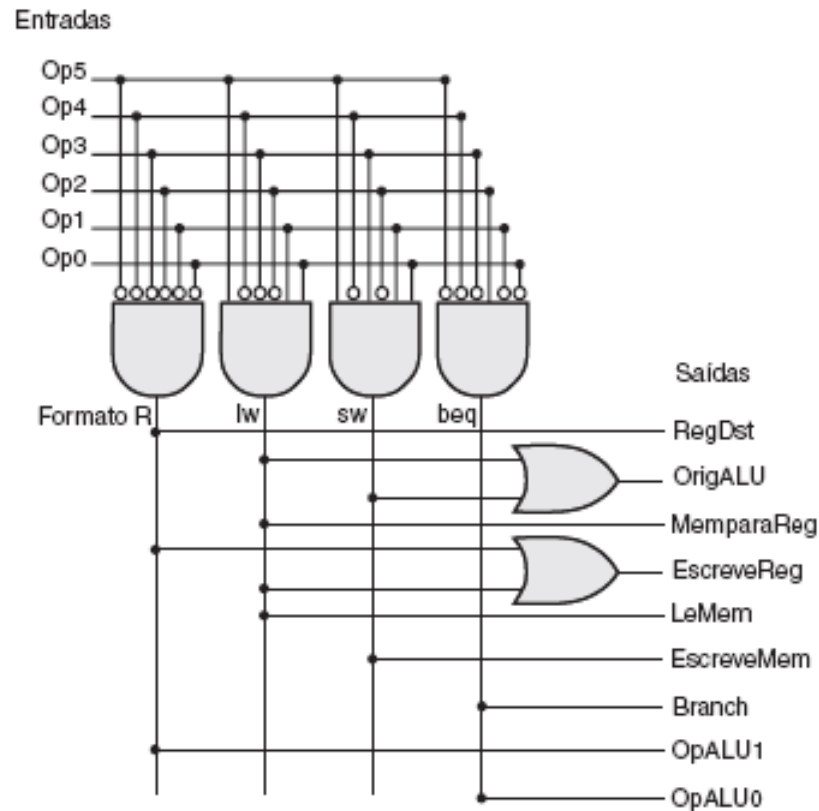
# Operação do Caminho de Dados

- Vejamos detalhes da lógica combinacional do controle:



# Uma Implementação Multiciclo

- Na implementação de ciclo único toda instrução opera em 1 clock de uma duração fixa;
- Nesse caso, consideramos que o ciclo de clock é igual ao atraso do pior caso para todas as instruções;
- Portanto, a implementação de ciclo único é ineficiente tanto em seu desempenho quanto em seu custo de hardware (unidades funcionais duplicadas);




# Uma Implementação Multiciclo

- Como dividimos cada instrução em uma série de etapa correspondentes às operações das unidades funcionais, podemos usar essas etapas para definir ciclos;
- Em uma implementação multiciclo, cada etapa na execução levará 1 ciclo de clock;
- A implementação multiciclo permite que uma unidade funcional seja usada mais de uma vez por instrução;
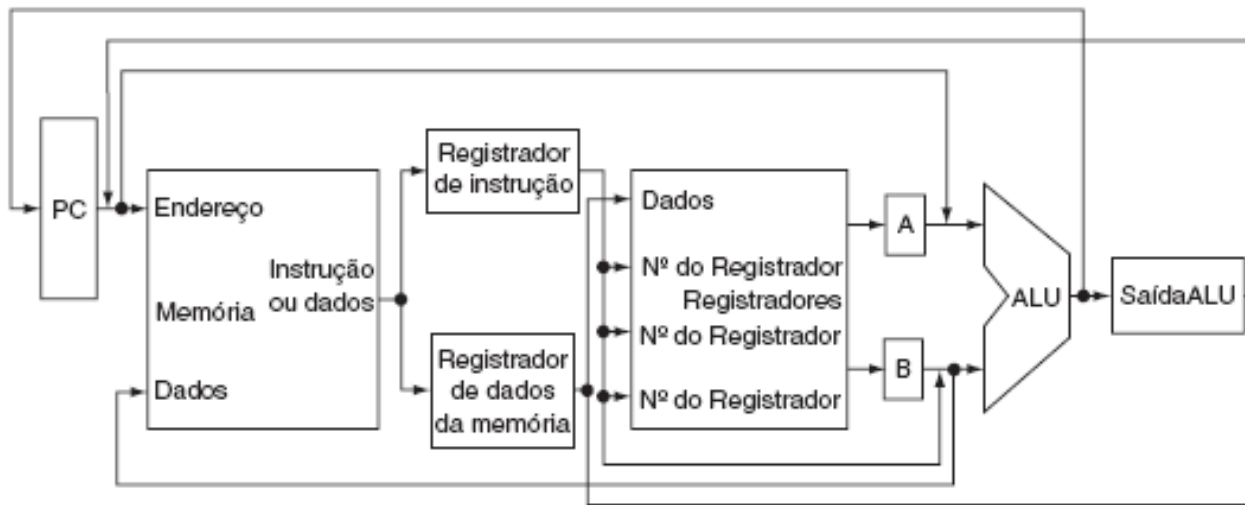
# Uma Implementação Multiciclo

- Vejamos a visão alto nível de um caminho de dados multiciclo:



# Uma Implementação Multiciclo

- Considerações:
  - Uma única unidade de memória é usada para instruções e para dados;
  - Existe uma única ULA, em vez de uma ULA e dois somadores;
  - Um ou mais registradores são adicionados após cada unidade funcional para conter a saída dessa unidade até o valor a ser usado em um ciclo de clock subsequente;
  - No final de um ciclo de clock, todos os dados usados nos ciclos de clock subsequentes precisam ser armazenados em um elemento de estado visível ao programador: banco de registradores, o PC ou a memória;

# Uma Implementação Multiciclo


- Considerações:
  - Por outro lado, os dados usados pela mesma instrução em um ciclo de clock posterior precisam ser armazenados em um desses registradores adicionais;
  - O registrador IR e o registrador de dados da memória (MDR) são incluídos para salvar a saída da memória para uma leitura de instrução e uma leitura de dados respectivamente;
  - Os registradores A e B são usados para conter os valores dos registradores operandos lidos do banco de registradores;
  - O registrador SaídaALU contém a saída da ULA;

# Uma Implementação Multiciclo

- Considerações:
  - Todos os registradores exceto o IR contém dados apenas entre um par de ciclos de clock adjacente, e portanto, não precisarão de um sinal de controle de escrita;
  - Como várias unidades funcionais são compartilhadas para diferentes finalidades, precisamos de ambos: incluir multiplexadores e expandir os multiplexadores existentes;
  - Vejamos a figura que mostra os detalhes do caminho de dados com os multiplexadores adicionais:

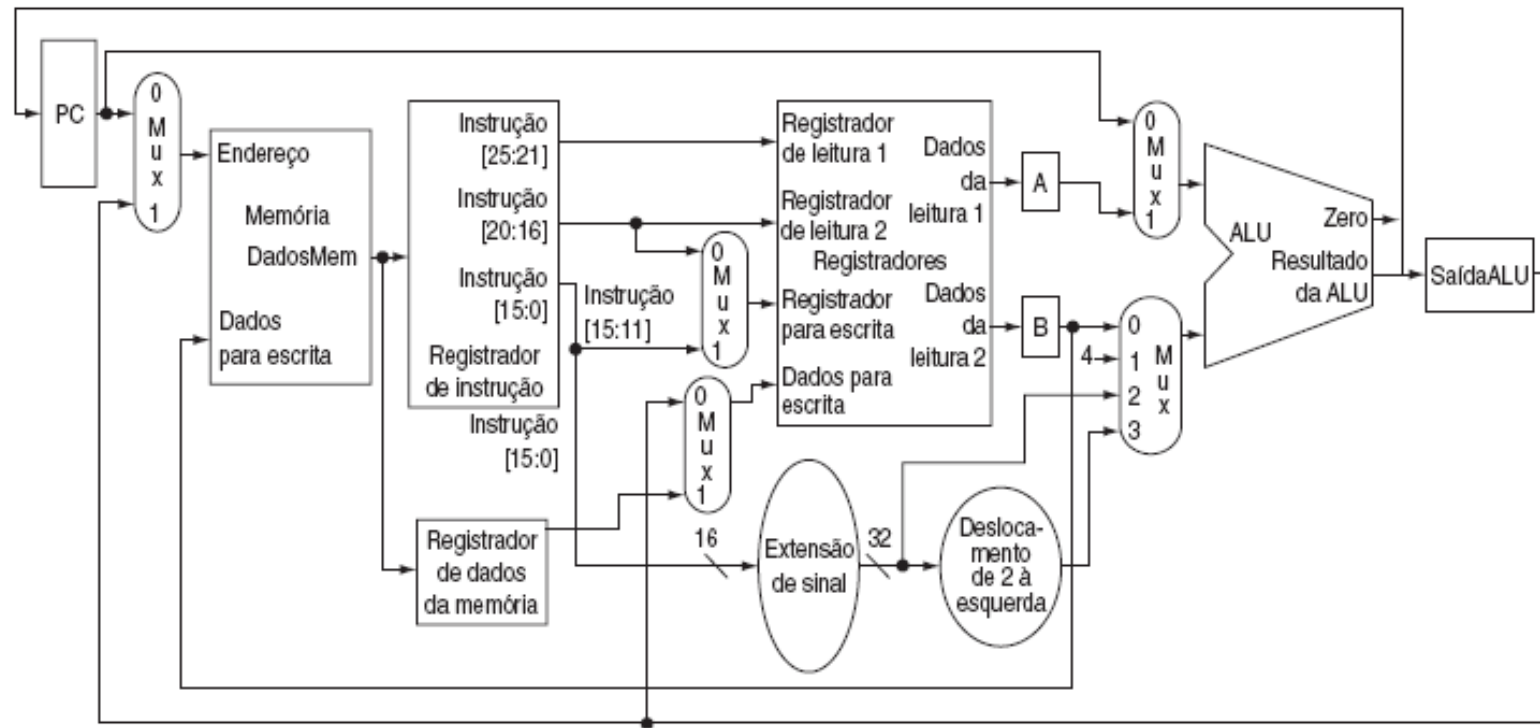
# Uma Implementação Multiciclo

- Caminho de dados multiciclo para o MIPS manipular as instruções básicas


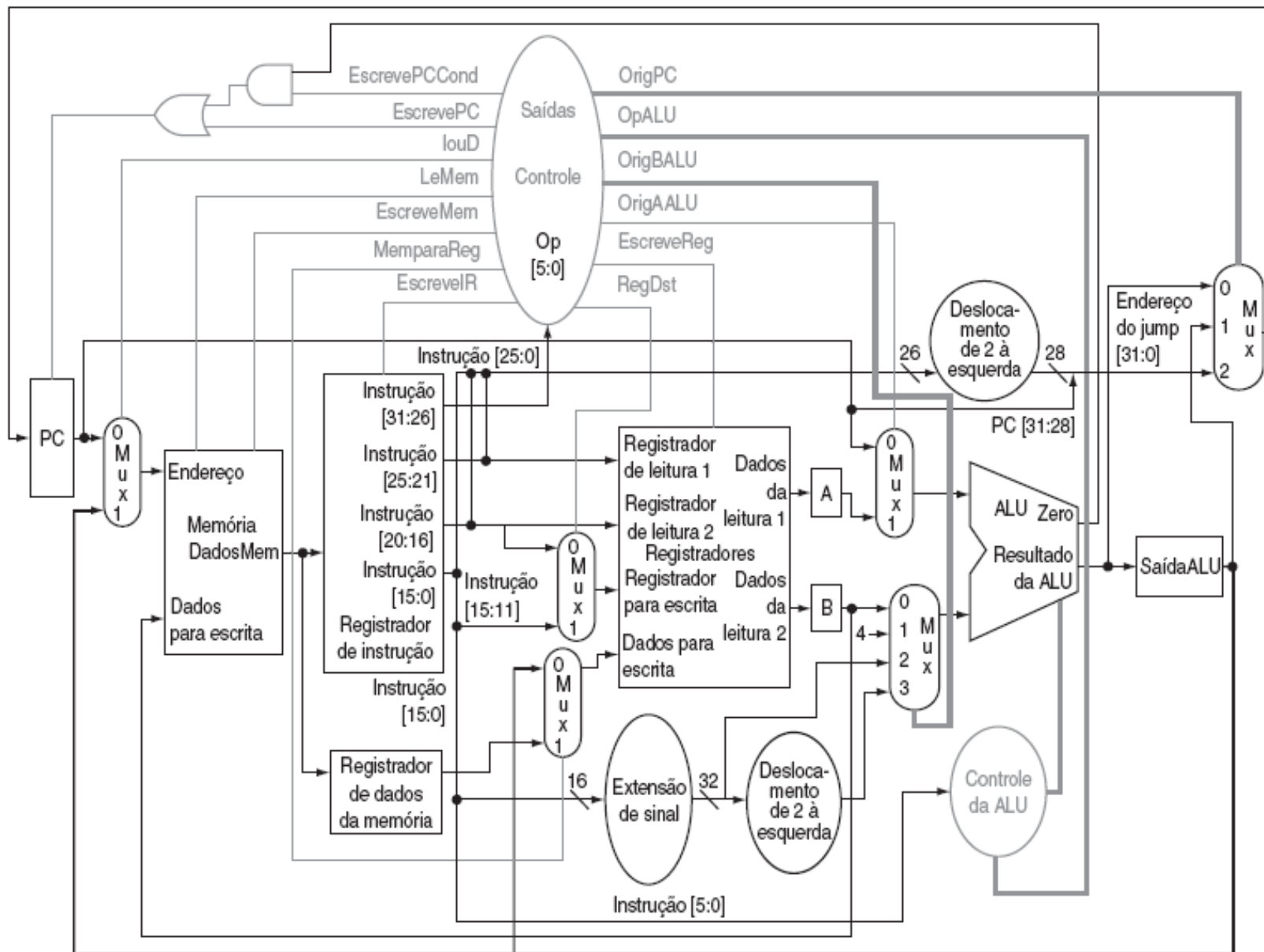
# Uma Implementação Multiciclo

- O caminho de dados mostrado na figura anterior exigirá diferentes sinais de controle;
  - As unidades de estado visíveis aos programador (o PC, a memória e os registradores), bem como o IR, precisarão de sinais de controle de escrita;
  - A memória também precisará de um sinal de leitura;
  - Cada multiplexador de quatro entradas exige duas linhas de controle;
  - Vejamos o caminho de dados completo para a implementação multiciclo:





# Etapas de Execução

- Dado o caminho de dados, vejamos o que deve acontecer em cada ciclo de clock da execução multiciclo:
  - Busca da Instrução;
  - Decodificação da instrução e busca dos registradores;
  - Execução, cálculo do endereço de memória ou conclusão do desvio;
  - Acesso à memória ou conclusão da instrução tipo R;
  - Etapa de escrita adiada (write-back)

# Etapas de Execução

- Etapa 1: Busca da Instrução
  - Use o PC para obter a instrução e colocá-la no registrador de Instrução;
  - Incremente o PC em 4 e coloque o resultado novamente no PC;
  - Descrição na RTL (Register-Transfer Language), vejamos:

$IR \leq Memory[PC];$

$PC \leq PC + 4;$

# Etapas de Execução

- Etapa 2: Decodificação da Instrução e Busca dos registradores
  - Leia os registradores rs e rt no caso de instruções que utilizem eles;
  - Calcule o endereço de desvio no caso da instrução ser um branch;
  - Vejamos em RTL:
    - $A \leq \text{Reg}[\text{IR}[25:21]];$
    - $B \leq \text{Reg}[\text{IR}[20:16]];$
    - $\text{ALUOut} \leq \text{PC} + (\text{sign-extend}(\text{IR}[15:0]) < 2);$

# Etapas de Execução

- Etapa 3: Dependente da instrução
  - A ULA executará uma das três funções a seguir com base no tipo de instrução, vejamos em RTL:
    - Tipo R:  
 $ALUOut \leq A \text{ op } B;$
    - Referência à memória:  
 $ALUOut \leq A + \text{sign-extend}(IR[15:0]);$
    - Branch:  
 $\text{if } (A == B) \text{ PC} \leq ALUOut;$

# Etapas de Execução

- Etapa 4: Tipo R ou acesso à memória
  - Loads e stores acessam a memória:

$\text{MDR} \leq \text{Memory}[\text{ALUOut}];$

ou

$\text{Memory}[\text{ALUOut}] \leq \text{B};$

- Instruções do tipo R finalizam

$\text{Reg}[\text{IR}[15:11]] \leq \text{ALUOut};$

# Etapas de Execução

- Etapa 5: Conclusão da leitura da memória
  - Load:

`Reg[IR[20:16]] <= MDR;`


# Etapas de Execução

- Vejamos um resumo:

Etapa	Ação para instruções tipo R	Ação para instruções de acesso à memória	Ação para desvios	Ação para jumps
Busca da instrução	$IR \leftarrow \text{Memória}[PC]$ $PC \leftarrow PC + 4$			
Decodificação da instrução e busca dos registradores	$A \leftarrow \text{Reg}[IR[25:21]]$ $B \leftarrow \text{Reg}[IR[20:16]]$ $\text{SaídaALU} \leftarrow PC + (\text{estende-sinal}(IR[15:0]) \ll 2)$			
Execução, cálculo do endereço, conclusão do desvio/jump	$\text{SaídaALU} \leftarrow A \text{ op } B$	$\text{SaídaALU} \leftarrow A + \text{estende-sinal}(IR[15:0])$	if (A == B) $PC \leftarrow \text{SaídaALU}$	$PC \leftarrow (PC[31:28], (IR[25:0], 2'b00))$
Acesso à memória ou conclusão de instrução tipo R	$\text{Reg}[IR[15:11]] \leftarrow \text{SaídaALU}$	Load: $\text{MDR} \leftarrow \text{Memória}[\text{SaídaALU}]$ ou Store: $\text{Memória}[\text{SaídaALU}] \leftarrow B$		
Conclusão da leitura da memória		Load: $\text{Reg}[IR[20:16]] \leftarrow \text{MDR}$		

# Etapas de Execução

- Especificação gráfica:

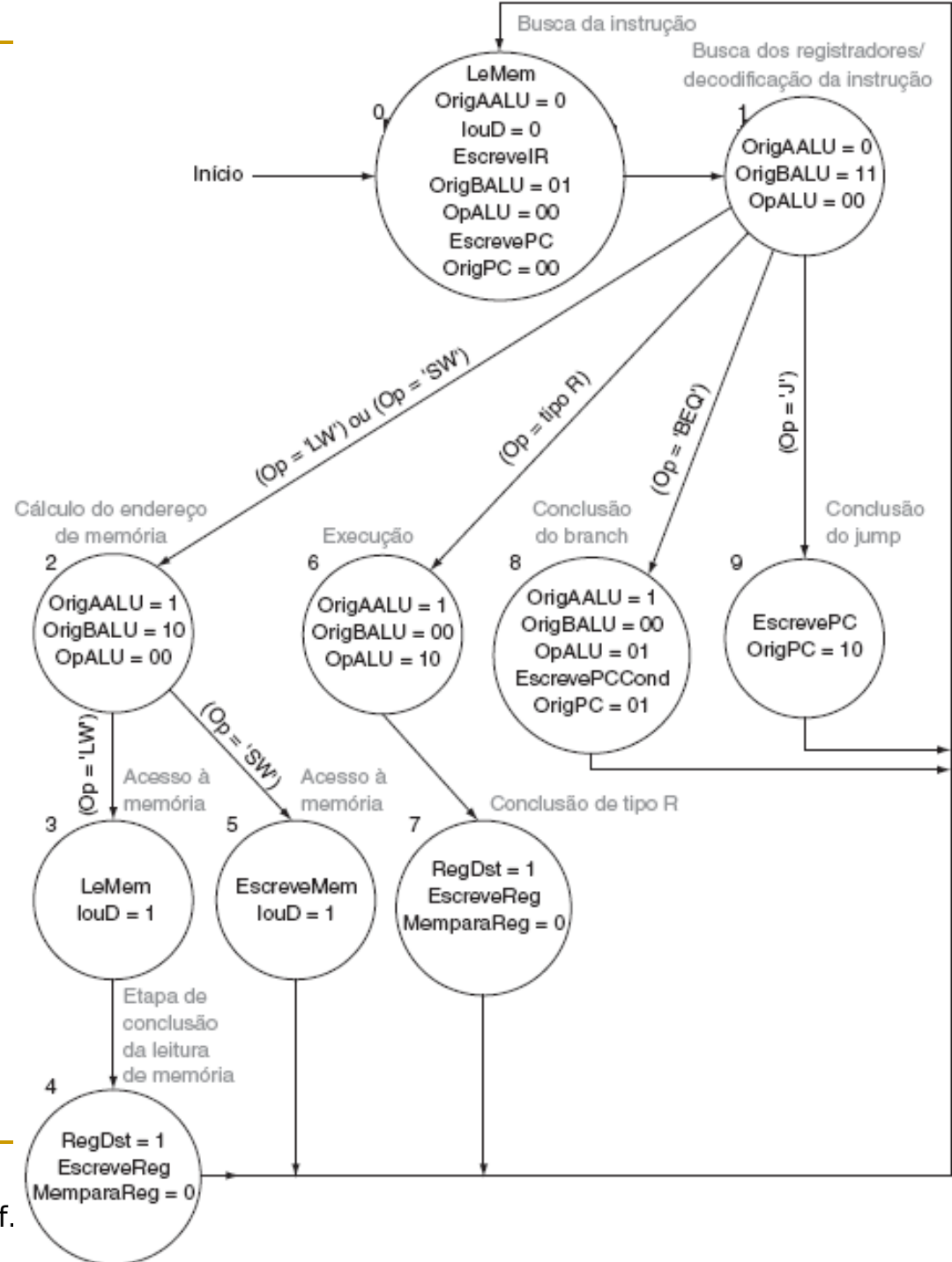



# Exercício

- Quantos ciclos serão necessários para executar o código a seguir:

```
lw $t2, 0($t3)
```

```
lw $t3, 4($t3)
```

```
beq $t2, $t3, Label #considere not
```

```
add $t5, $t2, $t3
```

```
sw $t5, 8($t3)
```

```
Label: ...
```

---

# Bibliografia

- PATERSON, D. A. & HENNESSY, J. L. *Organização e Projeto de Computadores: a interface hardware/software*, Editora Campus. 3ª ed. RJ: 2005.